

```
1  `timescale 1ns / 1ns // `timescale time_unit/time_precision
2
3  // top level module
4  module mux2to1(LED, SW);
5
6      input [9:0] SW;
7      output [9:0] LED;
8      wire not2_and2, and3_or1, and6_or2;
9
10     v7404 notGate (
11         .pin1(SW[9]),
12         .pin2(not2_and2)
13     );
14
15     v7408 andGate (
16         .pin1(SW[0]),
17         .pin2(not2_and2),
18         .pin3(and3_or1),
19         .pin4(SW[9]),
20         .pin5(SW[1]),
21         .pin6(and6_or2)
22     );
23
24     v7432 orGate (
25         .pin1(and3_or1),
26         .pin2(and6_or2),
27         .pin3(LED[0])
28     );
29
30 endmodule
31
32 // not gate
33 module v7404 (input pin1, pin3, pin5, pin9, pin11, pin13,
34             output pin2, pin4, pin6, pin8, pin10, pin12);
35
36     assign pin2 = ~pin1;
37     assign pin4 = ~pin3;
38     assign pin6 = ~pin5;
39     assign pin12 = ~pin13;
40     assign pin10 = ~pin11;
41     assign pin8 = ~pin9;
42
43 endmodule
44
45 // and gate
46 module v7408 (input pin1, pin2, pin4, pin5, pin12, pin13, pin10, pin9,
47             output pin3, pin6, pin11, pin8);
48
49     assign pin3 = pin1 & pin2;
50     assign pin6 = pin4 & pin5;
51     assign pin8 = pin10 & pin9;
52     assign pin11 = pin12 & pin13;
53
54 endmodule
55
56 // or gate
57 module v7432 (input pin1, pin2, pin4, pin5, pin13, pin12, pin10, pin9,
58             output pin3, pin6, pin11, pin8);
59
60     assign pin3 = pin1 | pin2;
61     assign pin6 = pin4 | pin5;
62     assign pin11 = pin13 | pin12;
63     assign pin8 = pin9 | pin10;
64
65 endmodule
66
```